


## III Bauteile von Stromkreisen

1. Nenne mithilfe des Bildes die Bauteile eines einfachen Stromkreises.

A: \_\_\_\_\_

B: \_\_\_\_\_

C: \_\_\_\_\_

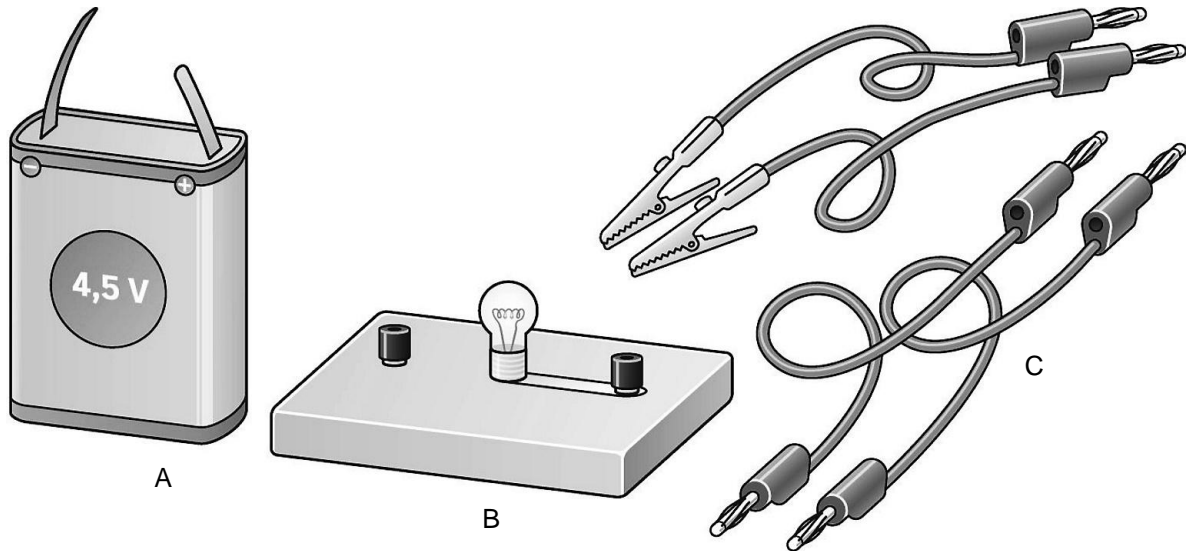

Atelier tigercolor Tom Menzel

2. Vervollständige den Lückentext. Nutze dazu folgende Begriffe: Minuspol · Batterie · Minuspol · Pluspol · geschlossen · Kabel

Um eine Glühlampe zum Leuchten zu bringen, benötigt man eine \_\_\_\_\_ und  
\_\_\_\_\_. Die Glühlampe wird mithilfe der Kabel an die Batterie angeschlossen. Die Batterie hat  
zwei Pole. Einen \_\_\_\_\_ und einen \_\_\_\_\_. Der Strom fließt vom  
\_\_\_\_\_ durch die Bauteile zum Pluspol. Wenn der Stromkreis  
\_\_\_\_\_ ist, dann beginnt die Glühlampe zu leuchten.